

Microprocesoare, Microcontrolere –Prelegere 3, partea I-a

1. ATMEGA16

Una dintre cele mai populare familii microcontrolere este ATmega de la Atmel. În această prelegere va fi prezentat un reprezentat al acestei familii, și anume ATmega16. În schema bloc din figura 1 se identifică următoarele blocuri:

- CPU pe 8 biți;
- 16KB memorie flash pentru program;
- 1KB octeți de memorie RAM pentru date;
- 512 octeți de memorie EEPROM
- 32 de linii I/O bidirecționale adresabile individual sau în grupe de 8 (4 porturi I/O);
- 3 numărătoare programabile;
- USART full duplex;
- bloc de întreruperi cu 20 de surse de întrerupere;
- generator de ceas încorporat.

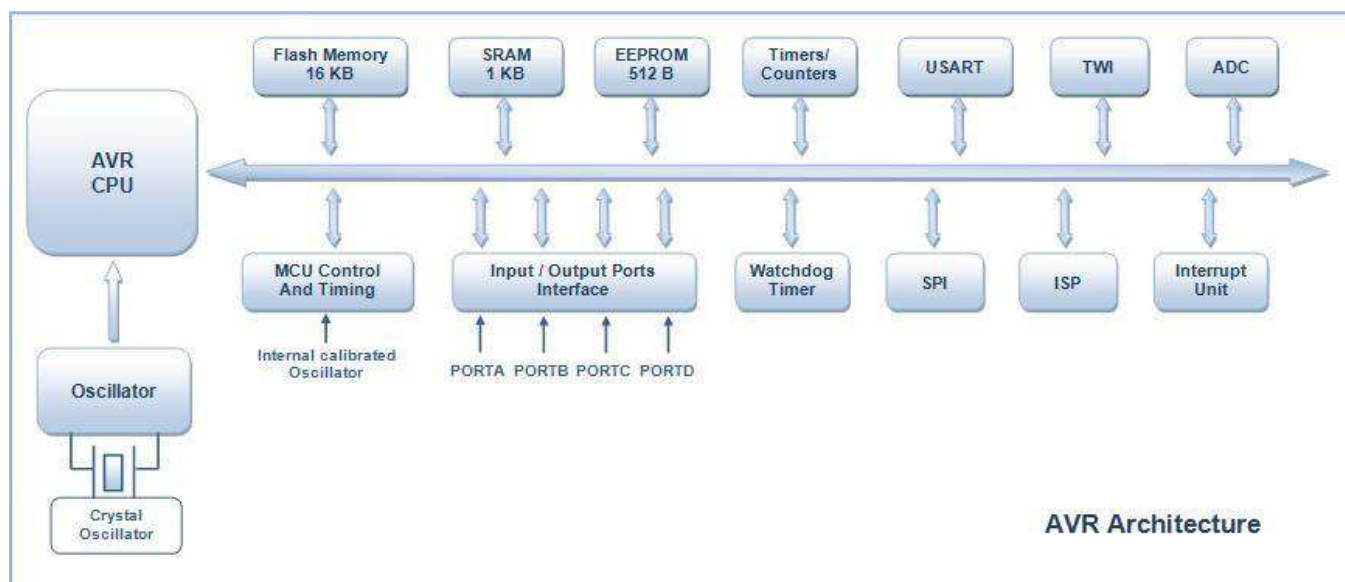


figura 1

Organizarea memoriei

Arhitectura AVR, din care face parte și ATmega16, este o arhitectură RISC de tip Harvard. Astfel ATmega16 este prevăzut cu spații de adresă separate pentru program și date, așa cum se prezintă în figura 2. ATmega16 este prevăzut cu 3 tipuri de memorie: de cod, de date și EEPROM.

Memoria de program. ATmega16 conține 16KB de memorie flash pentru memorarea programului. Deoarece toate instrucțiunile AVR au o lungime de 16 sau 32 de biți, această memorie are organizarea 8Kx16.

Memoria de date SRAM. Memoria de date este accesată la nivel de octet și este organizată în 3 secțiuni: 32 de registre generale, 64 de registre pentru transferurile de I/O (porturi) și 1024 de locații de RAM. Acest spațiu de memorie suportă 5 moduri de adresare: direct, indirect, indirect cu deplasament, indirect cu predecrementare și indirect cu postincrementare. Registrele R26 – R31 se cuplează două câte două și formează registrele duble (de 16 biți) X, Y și Z, folosite pentru adresarea indirectă.

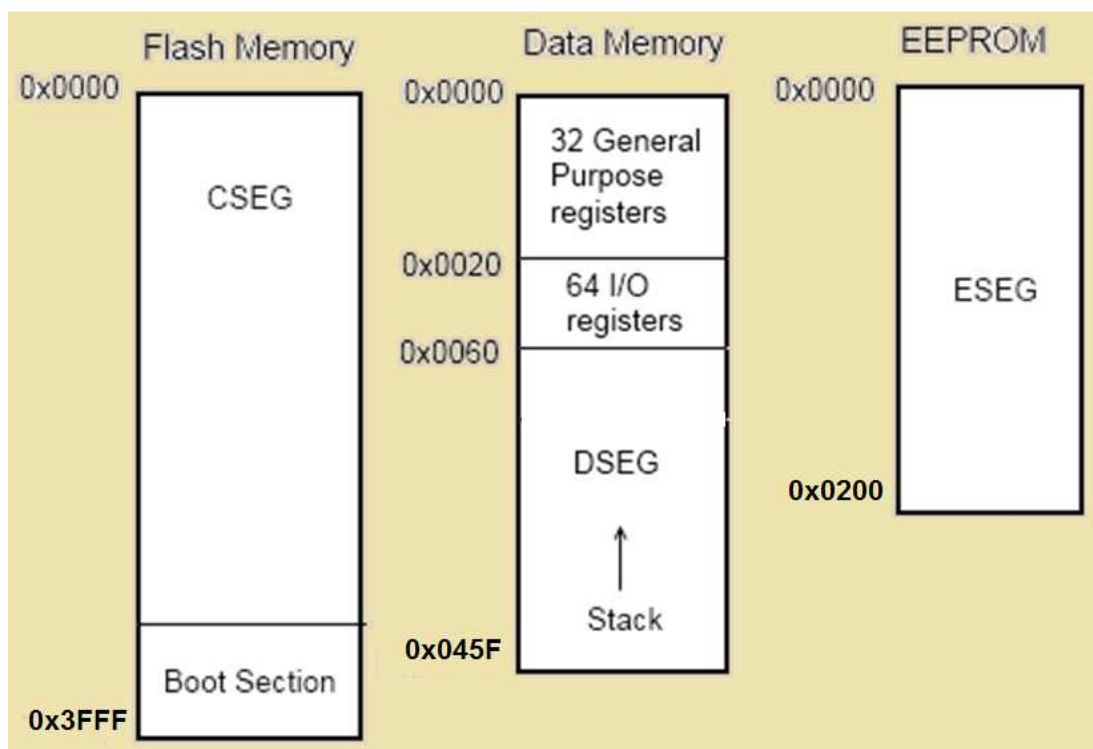


figura 2

Zona de memorie 0x0020-0x005f este alcătuită din 64 de registre I/O. În această zonă sunt mapate cele 4 porturi, registrele de control și stare aferente celor trei timere, interfeței seriale, stack pointer și alte resurse ce vor fi detaliate ulterior. Structura acestei zone este prezentată în datele de catalog, la pagina 334.

O variantă de ATmega16, și anume ATmega162, permite adăugarea de memorie de date în exteriorul microcontrolerului. În momentul în care se plasează memorie în spațiul extern de cod porturile A și C se transformă în magistrale de date și de adresă.

Memoria EEPROM. Atmeg16 conține 512 octeți de memorie EEPROM.

Setul de instrucțiuni ISA.

Treceți în revistă modurile de adresare și instrucțiunile ATmega16, din datele de catalog. Descrierea arhitecturii AVR este disponibilă la adresa <http://www.atmel.com/images/doc0856.pdf>. Deși setul de instrucțiuni nu constituie subiect de examen, cunoașterea lui este necesară pentru depanarea programelor.

2. Porturile A, B, C și D.

ATmega16 comunică cu exteriorul prin intermediul a 32 de pini organizați în 4 grupe notate A, B, C și D. În fiecare grupă sunt 8 pini numerotați de la 0 la 7. Configurația terminală a microcontrolerului ATmega16 este prezentată în figura următoare:

(XCK/T0) PB0	1	40	PA0 (ADC0)
(T1) PB1	2	39	PA1 (ADC1)
(INT2/AIN0) PB2	3	38	PA2 (ADC2)
(OC0/AIN1) PB3	4	37	PA3 (ADC3)
(\overline{SS}) PB4	5	36	PA4 (ADC4)
(MOSI) PB5	6	35	PA5 (ADC5)
(MISO) PB6	7	34	PA6 (ADC6)
(SCK) PB7	8	33	PA7 (ADC7)
RESET	9	32	AREF
VCC	10	31	GND
GND	11	30	AVCC
XTAL2	12	29	PC7 (TOSC2)
XTAL1	13	28	PC6 (TOSC1)
(RXD) PD0	14	27	PC5 (TDI)
(TXD) PD1	15	26	PC4 (TDO)
(INT0) PD2	16	25	PC3 (TMS)
(INT1) PD3	17	24	PC2 (TCK)
(OC1B) PD4	18	23	PC1 (SDA)
(OC1A) PD5	19	22	PC0 (SCL)
(ICP1) PD6	20	21	PD7 (OC2)

La proiectarea oricărui microcontroler trebuie luată o decizie: câte porturi să fie de porturi de ieşire şi câte porturi de intrare. La această întrebare este foarte greu de răspuns deoarece depinde de aplicaţie: există aplicaţii în care este nevoie de multe porturi de ieşire şi puţine porturi de intrare şi aplicaţii în care este invers. Soluţia cea mai bună este să lăşăm utilizatorul să aleagă cum să anume să fie folosit un pin procesor: pentru ieşire sau pentru intrare. Soluţia de principiu este prezentată în figura următoare:

 


figura 3

La pinul PIN al microcontrolerului se poate conecta fie o ieşire, fie o intrare. Ieşirea este un bit dintr-un port de tip buffer şi este implementat cu o pereche bistabil-driver 3-state. Portul buffer este prezentat în prelegerea 2- fig. 1 (mai puţin LED-ul). Implementarea ieşirii este încercuită de un dreptunghi albastru din figura 3. Referinţa bistabilului este U1_i iar cea a driverului 3-state este U2_i.

Intrarea este un bit dintr-un port de intrare implementat prin driver-ul 3-stare cu referinţa U5_i şi este încercuit de dreptunghiul verde din figura 3. Portul de intrare este prezentat în prelegere 2-fig. 2, partea dreaptă.

Comutatorul S1_i decide cine anume se cuplează la pinul PIN al microcontrolerului: ieşire OUT din portul buffer sau intrarea IN din portul de intrare. Acest comutator este un comutator electronic

comandat. În figură S1_i a fost reprezentat ca un comutator mecanic pentru a-i evidenția rolul. Semnalele WR_OUT, RD_OUT și RD_PIN sunt generate de decodificatorul de adrese.

În continuare vom rafina decizia privitoare la numărul de porturi de intrare și de ieșire. La ATmega16 există 32 de structuri ca cea din figura 3 grupate în 4 grupuri de 8. Pentru o mai mare flexibilitate fiecare comutator este comandat individual în loc de o comandă per grup de 8. O singură comandă per grup de 8 pini duce la doar 16 configurații posibile: toate cele 4 grupe sunt porturi de ieșire (OOOO), 3 porturi de ieșire și un port de intrare (OOOI), OOIO, OOII, ..., IIII. O singură comandă per grup de 8 face imposibilă o configurație cu 20 de ieșiri și 12 intrări. Configurarea individuală a fiecărui pin face posibilă orice configurație de tip n ieșiri și $32-n$ intrări ($n=1..32$).

Comanda comutatorului se face cu un bit dintr-un al treilea port. Acest port este de tip buffer și are binecunoscuta structură bistabil – driver 3-state. Bitul din portul de comandă este încercuit de un dreptunghi roșu în figura următoare:

 


figura 4

În figura 4 în locul comutatorului cu două căi s-a folosit un comutator cu o singură cale deoarece se implementează mai simplu. Comutatorul cu o singură cale este un driver 3-state. Cu acest tip de comutator portul de intrare este tot timpul conectat la pin.

Toate cele 32 de structuri I/O sunt identice din puncte de vedere al funcției de bază și anume digital I/O. Cele 32 de structuri sunt împărțite în 4 grupe de 8 biți deoarece la procesorul AVR lățimea căii de date este de 8 biți. Nu există diferențe hardware între grupe sau între membrii unui grupe. În figura 4 este prezentată structura asociată pinului PXi. X este una din literele A, B, C sau D iar i este o cifră în intervalul 0..7. Schema detaliată a acestei structuri este prezentată în capitolul 12 din documentația ATmega16. Pentru fiecare pin există însă și o funcție alternativă, funcție ce depinde de pin. În acest moment nu vom trata funcția alternativă.

Pinul PXi din figura 4 este controlat de două porturi procesor de tip buffer și un port procesor de intrare: $PORTXi$, $PINXi$ și $DDRXi$.

- **$PORTXi$** este un bit dintr-un port procesor de tip buffer, așa cum s-a discutat anterior. $PORTXi$ este semnalul OUT din figura 3.
- **$PINXi$** este un bit dintr-un port procesor de intrare. $PINXi$ este semnalul IN din figura 3. În structura portului de intrare remarcăm un bloc care nu apare anterior, și anume blocul de sincronizare. Acest bloc are rolul de a reduce probabilitatea de apariție a fenomenului de **metastabilitate**. Metastabilitatea a fost discutată la curs. Ceea ce trebuie reținut este efectul secundar al blocului de sincronizare și anume **o întârziere două pulsuri de ceas** a semnalului aplicat pe pinul PXi . Mai precis, citirea pinului PXi nu generează valoarea curentă a semnalului aplicat pe acest pin, ci valoarea care era pe acest pin acum două pulsuri de ceas.
- **$DDRXi$** este un port procesor de tip buffer și controlează comutatorul $S1_i$ din figura 4. DDR este abrevierea lui **Data Direction Register**. Comutatorul $S1_i$ este de fapt un driver 3-state dar a fost desenat ca un comutator pentru ca rolul sau să fie mai ușor de înțeles.

Semnalele WR_DAT_X , RD_DAT_X , WR_DIR_X , RD_DIR_X și RD_PIN sunt generate de decodificatorul de adrese.

În prelegerea 2 s-a definit portul ca blocul prin care o entitate comunică cu exteriorul. În cazul unui microcontroler se pot evidenția două entități: procesorul din interiorul microcontrolerului și microcontrolerul însuși. Din acest motiv apar două categorii de porturi: porturile procesor discutate în prelegerea 2 și porturile microcontroler. Porturile procesor se vor mai numi registre IO iar denumirea de porturi se va folosi cu precădere pentru porturile microcontroler. Porturile A, B, C și D ale microcontrolerului se mai numesc porturi digitale iar porturile $PORTX$, $PINX$ și $DIRX$ sunt porturi procesor sau registre IO.

Fiind porturi buffer, $PORTX$ și $DDRX$ pot fi atât scrise cât și citite în orice moment. Deoarece $PINX$ este port de intrare are sens doar citirea acestuia. În exemplele următoare vom folosi portul digital A format din $PORTA$, $PINA$ și $DDRA$. Adresele de port (adică adresa folosită în instrucțiunile IN și OUT) pentru portul digital A sunt $PINA=0x19$, $DDRA=0x1A$ și $PORTA=0x1B$, Codul în limbaj de asamblare pentru operațiile care se pot executa **întotdeauna** cu portul digital A sunt:

```
;scriere PORTA cu valoarea din R0. Bitul i din R0 se scrie în bistabilul U1_i din
;figura 4 .
out 0x1B, R0

;citirea lui PORTA în R1. Bitul i din U1 se citește prin driverul 3-state U2_i.
in R1, 0x1B

;scriere DDRA cu valoarea din R0. Bitul i din R0 se scrie în bistabilul U3_i.
out 0x1A, R0

;citirea lui DDRA în R1. Bitul i din U3 se citește prin driverul 3-state U4_i.
in R1, 0x1A

;citirea stării pinilor PA. Starea pinului PAi se citește prin driverul U5_i.
in R2, 0x19
```

Folosirea adreselor porturilor duce la un cod greu de urmărit. Codul devine mult mai clar dacă în loc de numere se folosesc nume. Pentru acesta este nevoie de directiva `.EQU` care are în asamblare rolul lui `#define` din C:

```
.EQU    PORTA = 0x1B
.EQU    DDRA  = 0x1A
.EQU    PINA  = 0x19
```

```

;scriere PORTA
out PORTA, R0

;citirea lui PORTA
in R1, PORTA

;scriere DDRA
out DDRA, R0

;citirea lui DDRA.
in R1, DDRA

;citirea stării pinilor PA.
in R2, PINA

```

În C numele celor trei registre dintr-o grupă este identic cu numele folosit în datele de catalog. Pentru grupa A acestea sunt PORTA, PINA, DDRA. Aceste nume sunt declarate în headerul io.h. Codul în limbajul C pentru operațiile care se pot executa **întotdeauna** cu portul digital A sunt:

```

#include <avr/io.h>
//adresele porturilor sunt definite în io.h
...
unsigned char data;

//scriere PORTA
PORTA=data;

//citirea lui PORTA
data=PORTA

//scriere DDRA
DDRA=data;

//citirea lui DDRA.
data=DDRA;

//citirea stării pinilor PA.
data=PINA;

```

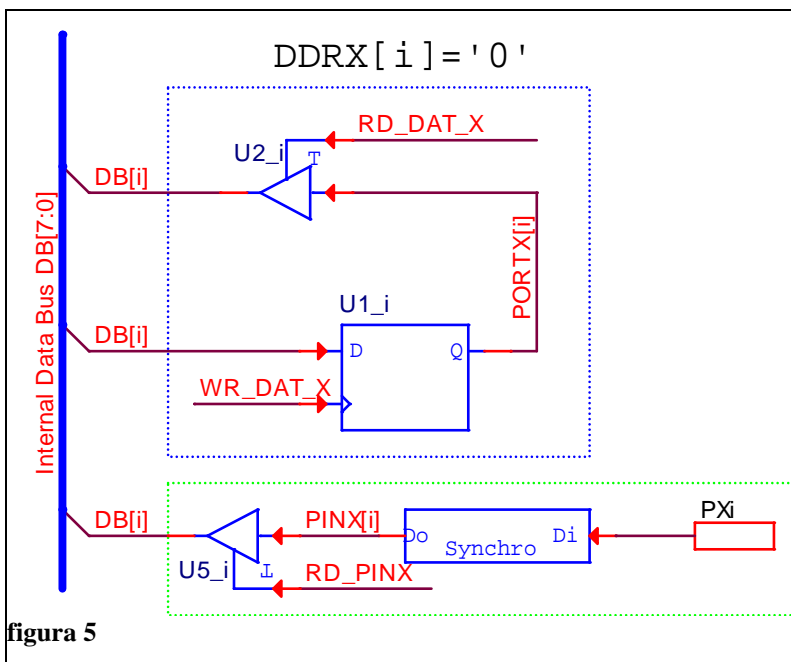


figura 5

Dacă $DDRX_i$ este '0' comutatorul S_i este deschis iar schema din figura 4 devine echivalentă cu schema din **Error! Reference source not found.** Valoarea logică a pinului PXi este stabilită din exterior și poate fi citită prin intermediul repetorului 3-state $U5_i$, ceea ce transformă acest repetor într-un **port microcontroler de intrare**. Pentru portul de intrare trebuie ținută seamă de întârzierea două pulsuri de ceas introdusă de blocul de sincronizare. Suplimentar, $PORTX_i$ funcționează ca o locație de memorie, fără ca valoarea înscrisă în bistabilul $U1$ să apară pe pinul PXi .


Deși toate cele 5 operații discutate anterior sunt posibile, codul pentru configurarea și utilizarea portului digital A ca port de intrare conține doar 2 operații. Acest cod este prezentat în continuare:

```
//Portul A este port de intrare
#include <avr/io.h>
...
unsigned char data;

//în secțiunea de inițializare
DDRA=0b00000000; //sau DDRA=0;
...
//citire port A
data=PINA;
...

```

Dacă $DDRX_i$ este '1' comutatorul este închis iar schema din figura 4 devine **echivalentă** cu schema din figura 6. În figură ieșirea Q a bistabilului $U1_i$ se conectează la pinul PXi , ceea ce transformă acest portul digital într-un **port de ieșire al microcontrolerului**. Deși toate cele 5 operații discutate anterior sunt posibile, codul pentru configurarea și utilizarea portului digital A ca port de ieșire conține doar 3 operații. Codul se află în partea dreaptă a figurii.

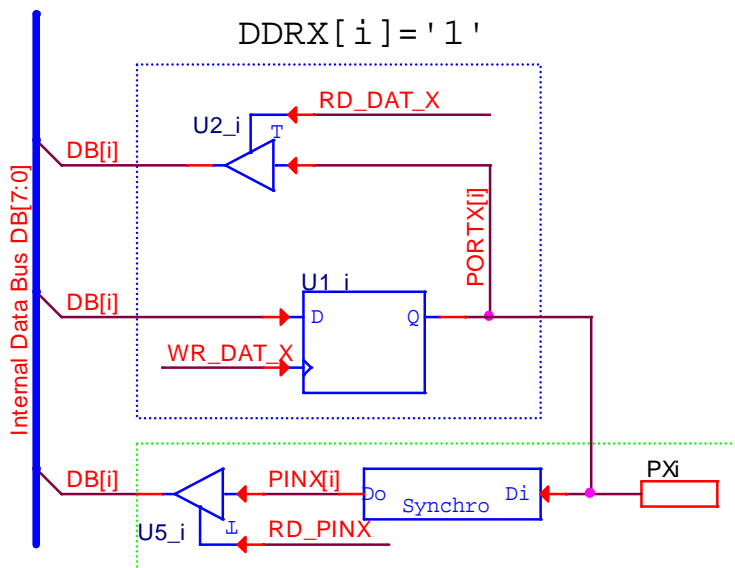

```
//Portul A este port de iesire
#include <avr/io.h>
...
unsigned char data;

//în secțiunea de inițializare
DDRA=0b11111111; //sau DDRA=0xff;
...
//scriere port A
PORTA=data;
...
//citire port A
data=PORTA;
...

```

figura 6

Din schemă se observă că data înscrisă în bistabilul $U1_i$ poate fi citită și prin intermediul repetorului 3-state $U5_i$ cu $data = PINA$. Dacă vreodată este necesară citirea prin intermediul lui $U5_i$, trebuie ținută seamă de întârzierea de două pulsuri de ceas introdusă de blocul de sincronizare. Practic, data scrisă în $PORTX$ nu poate fi citită mediat prin $PINX$, ci trebuie așteptat două instrucțiuni.

Chiar dacă direcția se stabilește pentru toată grupa X cu o singură instrucțiune, aceasta nu înseamnă că toți pinii sunt obligatoriu de IN sau toți sunt obligatoriu de OUT. De exemplu, dacă $DDRA=0b1111010$ atunci $PA0$ și $PA2$ sunt pini de intrare iar $PD1$, $PD3$, $PD4$, $PD5$, $PD6$ și $PD7$ sunt pini de ieșire.

Pentru porturile procesor nu este posibil accesul în scriere sau citire la nivel de bit, dar există instrucțiuni care pot set sau reseta individual fiecare bit.